

Full subtractor minterms:

A	B	B _{in}	D	B _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

AB	B _{in}	
	0	1
00		1
01	1	
11		1
10	1	

$$\begin{aligned}
 D &= A'B'B_{in} + A'BB_{in}' + AB'B_{in} + AB'B_{in}' \\
 &= A'(\underline{B'B_{in}} + \underline{BB_{in}'}) + A(\underline{BB_{in}} + \underline{B'B_{in}'}) \\
 &= \underline{A'(\underline{B_{in} \oplus B})} + \underline{A(\underline{B \oplus B_{in}})'} \\
 &= A \oplus (B_{in} \oplus B) \\
 &= A \oplus B_{in} \oplus B
 \end{aligned}$$

AB	B _{in}	
	0	1
00		1
01	1	1
11		1
10		

$$\begin{aligned}
 B_{out} &= A'B'B_{in}' + BB_{in}' + A'B_{in} \\
 &= A'(BB_{in}' + B_{in}) + BB_{in} \\
 &= A'(B + B_{in}) + BB_{in} \\
 &= A'B + AB_{in} + BB_{in}
 \end{aligned}$$